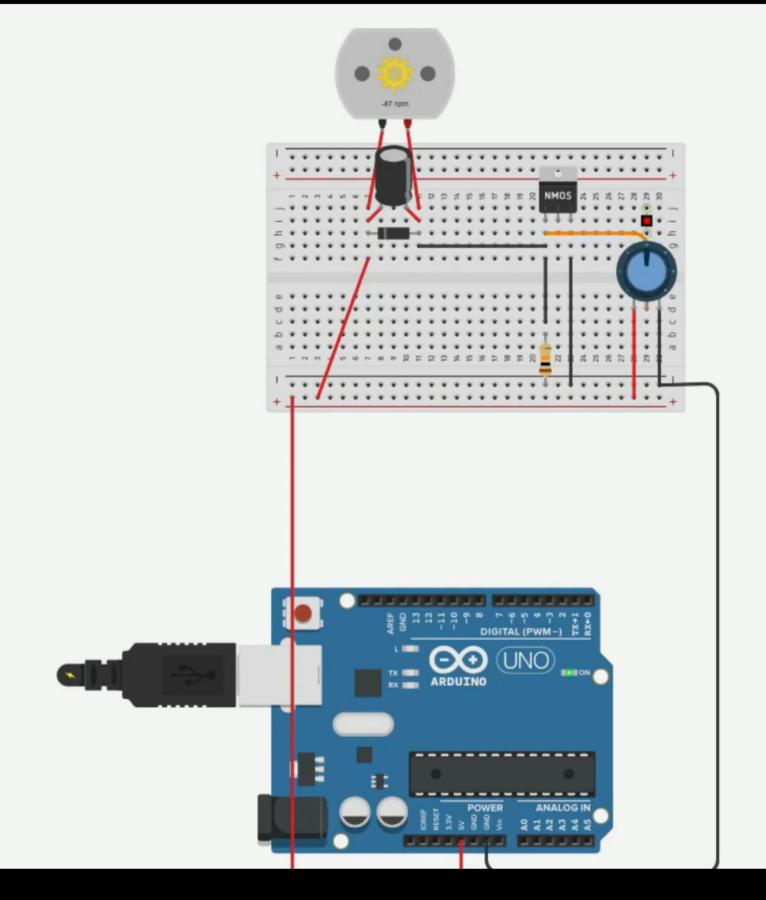




DC MOTOR COMANDATO CON POTENZIOMETRO

- Filo rosso attaccato ai 5V e alla colonna positiva Filo nero attaccato al GND, alla colonna negativa e al pot. 2º Filo rosso attaccato alla colonna positiva e al diodo
- Diodo
- Condensatore
- -DC Motor
- Resistenza attaccata alla colonna negativa Fili neri attaccati alla resistenza sono collegati al diodo
- Transistor Mosfet
- 3º Filo rosso collegata alla colonna positiva e al pot.
 Filo arancione collegato sia al pot e al Transistor Mosfet








DC MOTOR COMANDATO CON PUSH BUTTON

- Filo rosso attaccato ai 5V e alla colonna po sitiva
- Filo nero attaccato al GND e alla colonna negativa
- 2º Filo rosso attaccato alla colonna positiva e al diodo
- Condensatore DC Motor

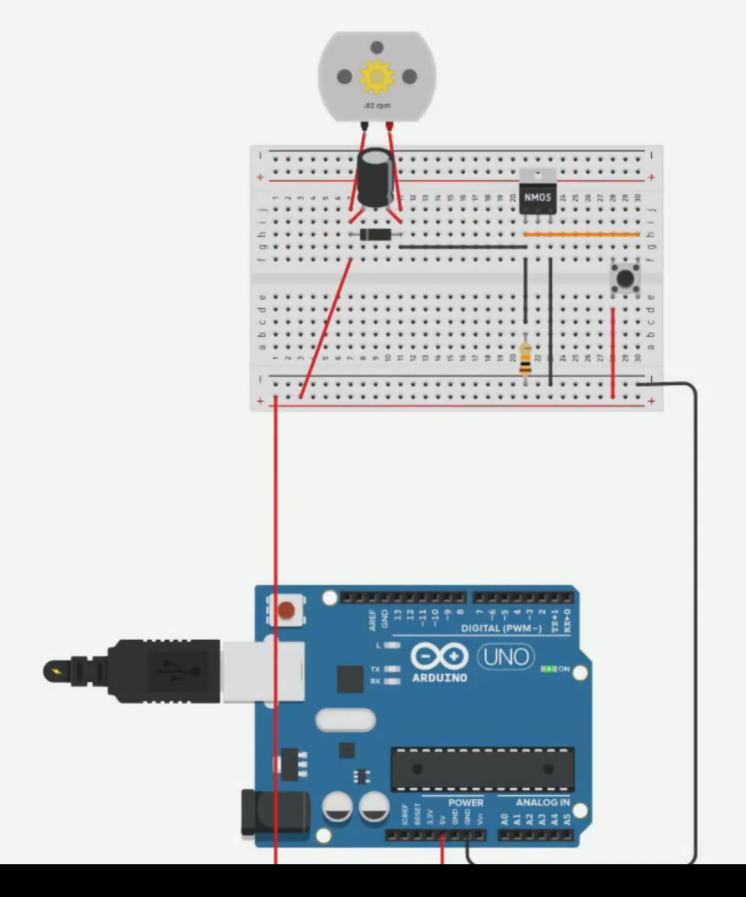
- Resistenza attaccata alla colonna negativa Fili neri attaccati alla resistenza sono collegati al diodo 4º Filo nero collegato alla colonna negativa e al Transistor Mosfet
- Transistor Mosfet
- 3º Filo rosso collegato alla colonna positiva e al Push Button
- Filo arancione collegato sia al Push Button e al Transistor Mosfet





DC MOTOR ATTACCATO AD ARDUINO

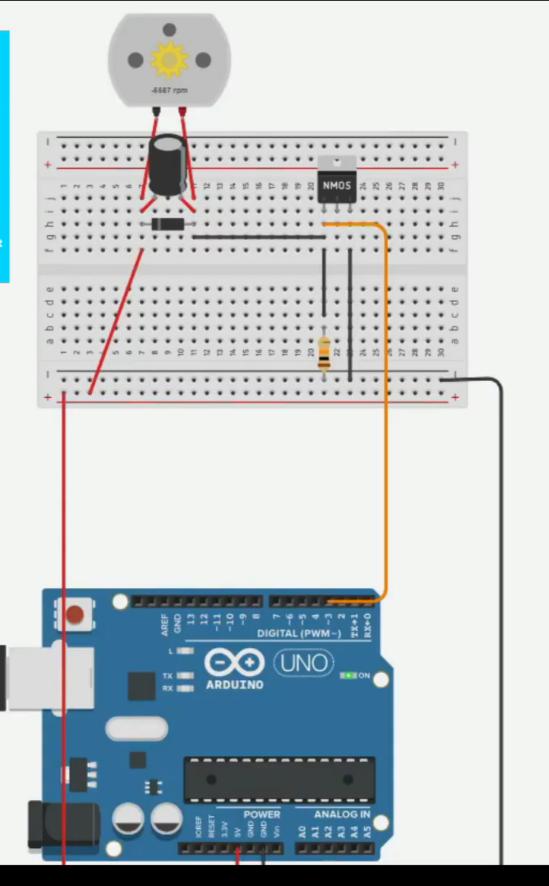- Filo rosso attaccato ai 5V e alla colonna positiva
- Filo nero attaccato al GND e alla colonna negativa
- 2° Filo rosso attaccato alla colonna positiva e al diodo
- Diodo
- Condensatore
- Resistenza attaccata alla colonna negativa
- Fili neri attaccati alla resistenza sono collegati al diodo
- Transistor Mosfet
- Fili arancioni collegati ad un pin e alla gamba del Transistor Mosfet



```
// DC MOTOR CODE
   int motorPin = 3;
   void setup()
       pinMode (motorPin, OUTPUT);
       Serial.begin(9600);
       while (! Serial);
10
        Serial.println("Speed 0 to 255");
11
12 }
13
14
   void loop()
15
16
       if (Serial.available())
17
18
        int speed = Serial.parseInt();
19
        if (speed >= 0 && speed <= 255)
20
21
           analogWrite (motorPin, speed);
22
23
        delay(5000);
24
25
```



